

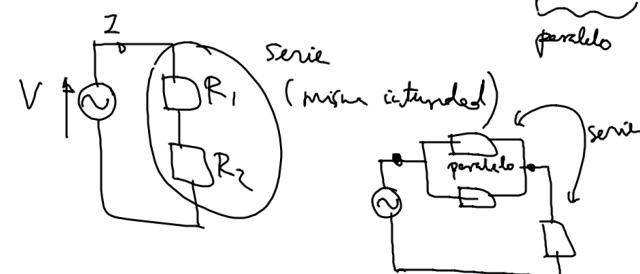


tension/voltage


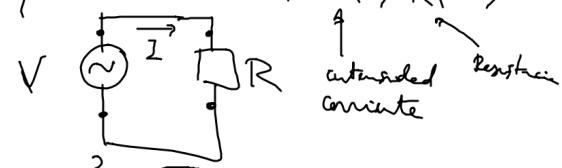
$$\text{ley } \text{OHM} \rightarrow V(\text{volt}) = I(\text{A}) \cdot R(\Omega)$$



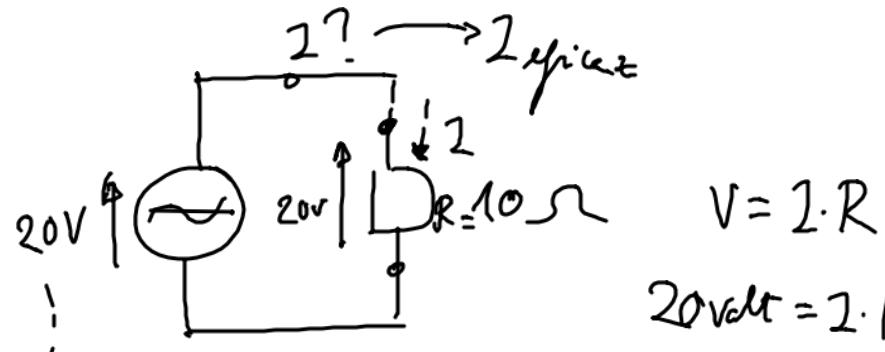

$$20 \text{ volt} = I \cdot 10 \Omega$$
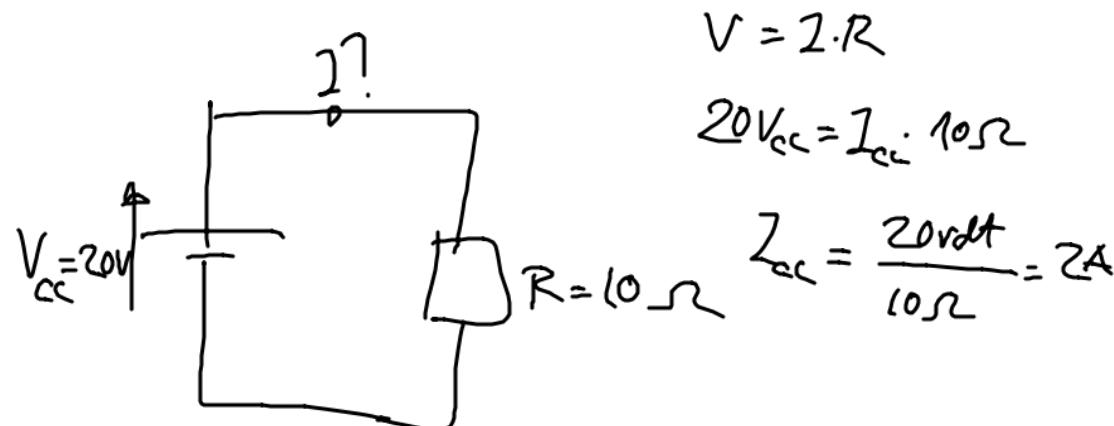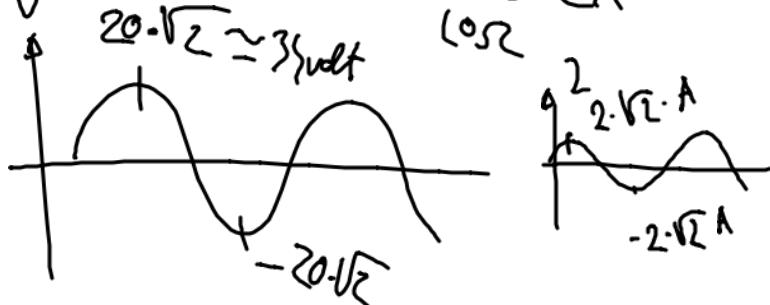
$$I = \frac{20}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$$




$$20V_{cc} = I_{cc} \cdot 10 \Omega$$

$$I_{cc} = \frac{20 \text{ volt}}{10 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$V_{cc} \rightarrow$ tensión en catodo


$I_{cc} \rightarrow$ intensidad ..

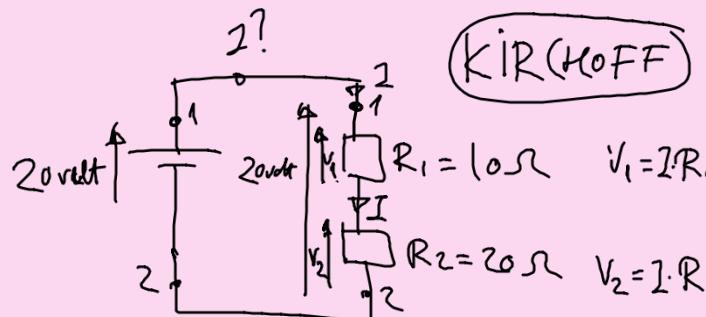

$$\begin{array}{c} \text{1st law Kirchhoff} \\ \hline \text{of} \end{array} \xrightarrow{\text{"open" X}} \boxed{R} \xrightarrow{\text{"close" X}} \text{ne}^-$$

Suma de todos los tensiones en una
malla es $\textcircled{0}$. Señores elementos

melle es . Generales elementos

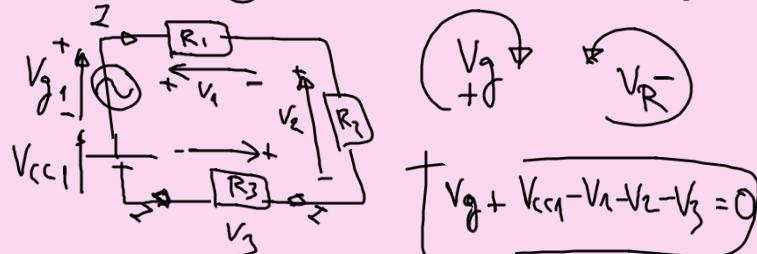

$$V_g - V_1 - V_2 = 0$$

$$V_g = V_1 + V_2 \rightarrow 20 \text{ volt} = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 = I (R_1 + R_2)$$

$$V_1 = I R_1 = 0.66A \cdot 10\Omega = 6.6 \text{ volt}$$

$\overbrace{\quad \quad \quad}^{10\Omega} \quad \quad \quad \overbrace{\quad \quad \quad}^{20\Omega} \quad \quad \quad \overbrace{\quad \quad \quad}^{10\Omega} \quad \quad \quad \overbrace{\quad \quad \quad}^{20\Omega}$

$$I = \frac{20 \text{ volt}}{(10 + 20) \Omega} = \frac{20 \text{ volt}}{30 \Omega} = 0.666 \text{ A}$$


$$V_2 = I \cdot R_2 = 0,66 \cdot 20 = 13,2 \text{ Volt}$$

$$V_2 = V_g - V_i = 20 - 6 = 14$$

Circuito paralelo



$$I = I_1 + I_2 = 2A + 1A = 3A$$

$I, I_1, I_2?$

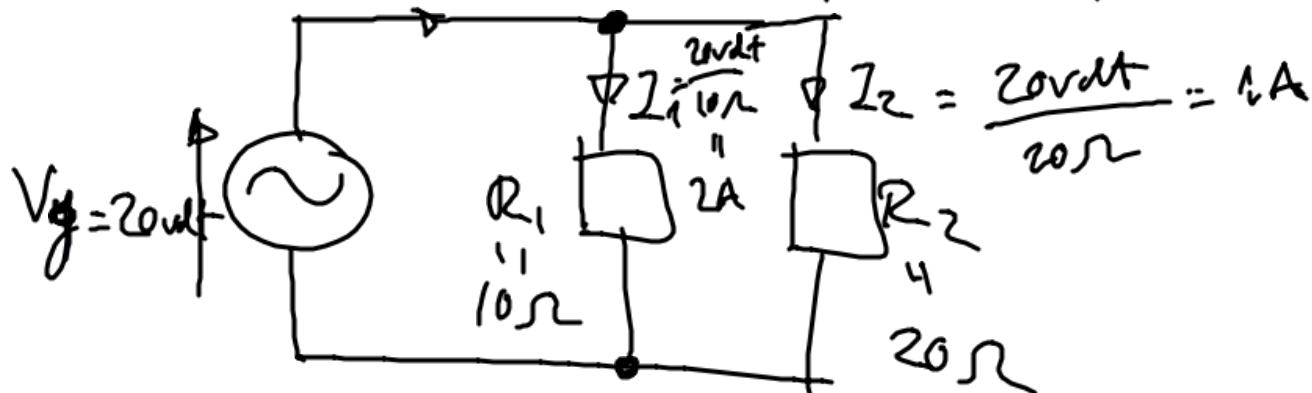


I^2 ley kirchhoff

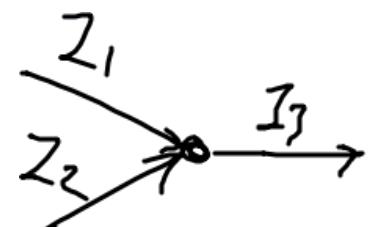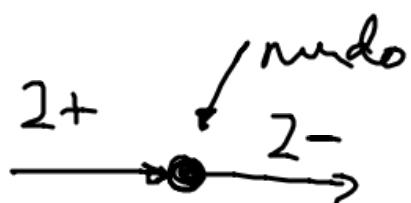Suma de intensidades (con su signo) en un nodo es 0




$$I_1 + I_2 = I_3$$


Resistencia Serie

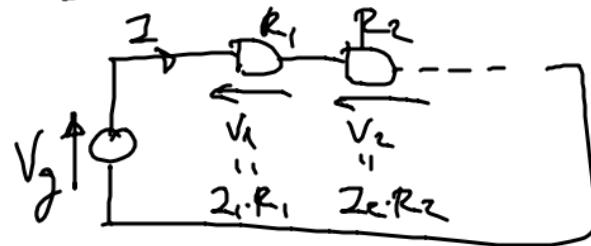
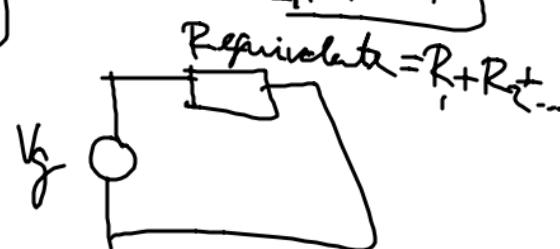
$$V_g = V_1 + V_2 = I R_1 + I R_2 = I(R_1 + R_2)$$



Resistencia PARALELO

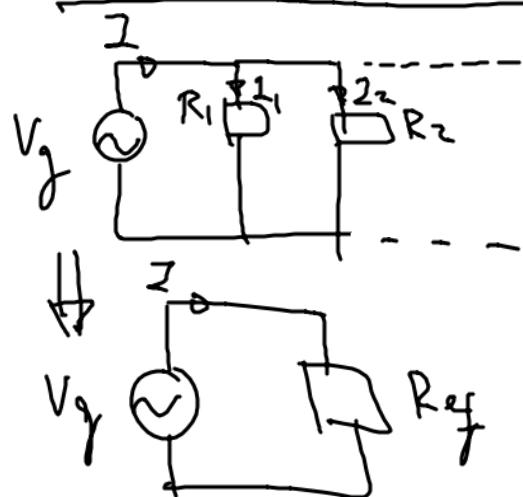

$$I_1 = \frac{V_g}{R_1} \quad I_2 = \frac{V_g}{R_2}$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{V_g}{R_1} + \frac{V_g}{R_2} = V_g \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$I = \frac{V_g}{R_{eq}} = V_g \cdot \frac{1}{R_{eq}}$$


$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot \dots}{R_1 + R_2 + \dots}$$


$$\frac{R_{eq}}{1}$$

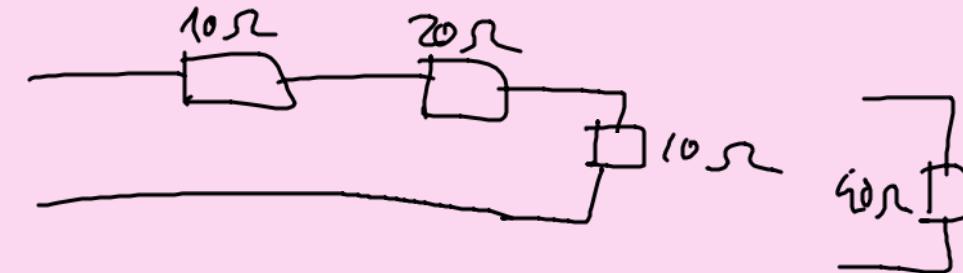


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1+1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{15}} = 15\Omega$$

②

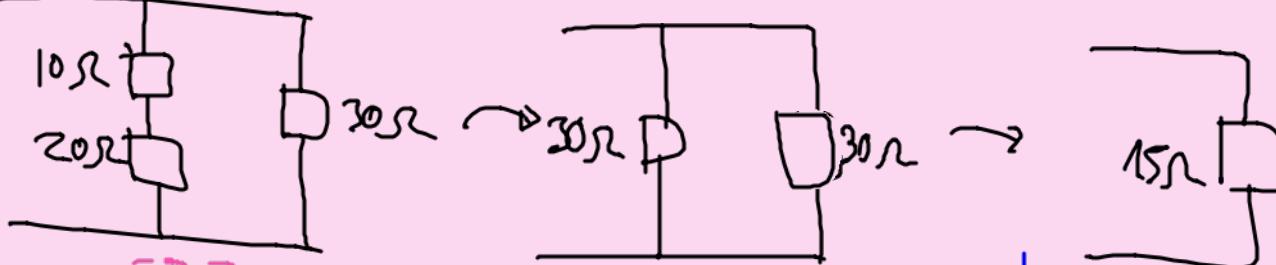


③

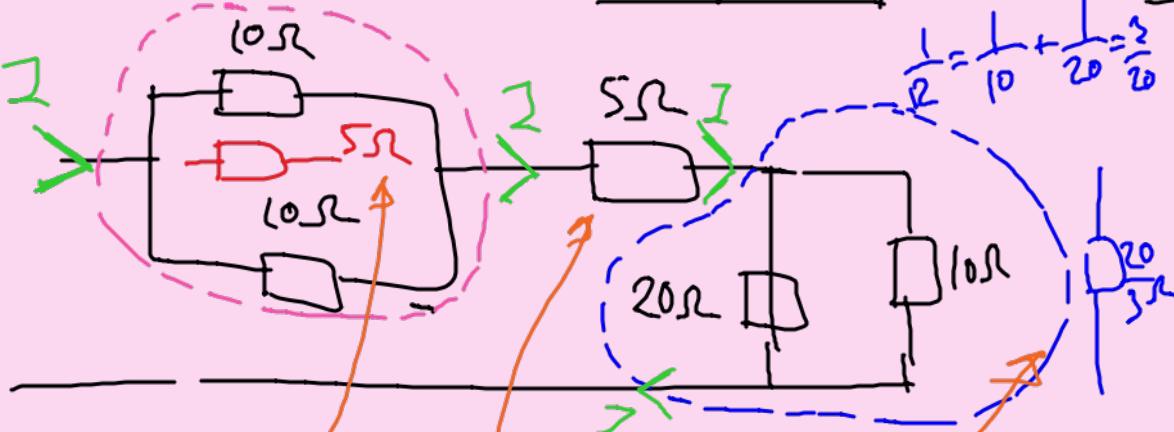

$$R_{eq} = 5\Omega + 5\Omega + 6'66\Omega = 16'66\Omega$$

Potencia \Rightarrow Capacidad de "mover"
algo en un tiempo determinado
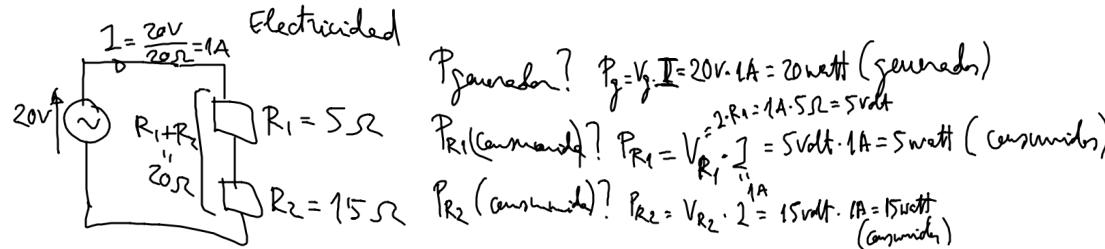
$$P = \frac{W}{t} = [V \cdot I] \rightarrow [1 \text{ watt} = 1 \text{ volt} \cdot 1 \text{ A}]$$




$$P = [V \cdot I] = [I \cdot R] \cdot I = [I^2 \cdot R] = V \cdot \underbrace{\frac{V}{R}}_I = \frac{V^2}{R}$$

$$V = I \cdot R \rightarrow I = \frac{V}{R}$$

Potencia = Trabajo realizado } en un tiempo determinado
Energía consumida }


$$P = \frac{W}{t} \leftarrow \begin{array}{l} \text{Energía (kWh, Joule, ...)} \\ \uparrow \\ \text{Potencia} \end{array} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Tiempo (h, s, min, ...)} \\ \uparrow \\ \text{(watt, J/V...)} \end{array}$$
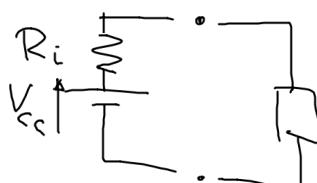
$$\text{Energía} = W = P \cdot t \rightarrow [1 \text{ kWh} = 1 \text{ kW} \cdot 1 \text{ h}]$$






P_{canalide} = 1 kawatt

$$V_2 = 29 \text{ volt}$$

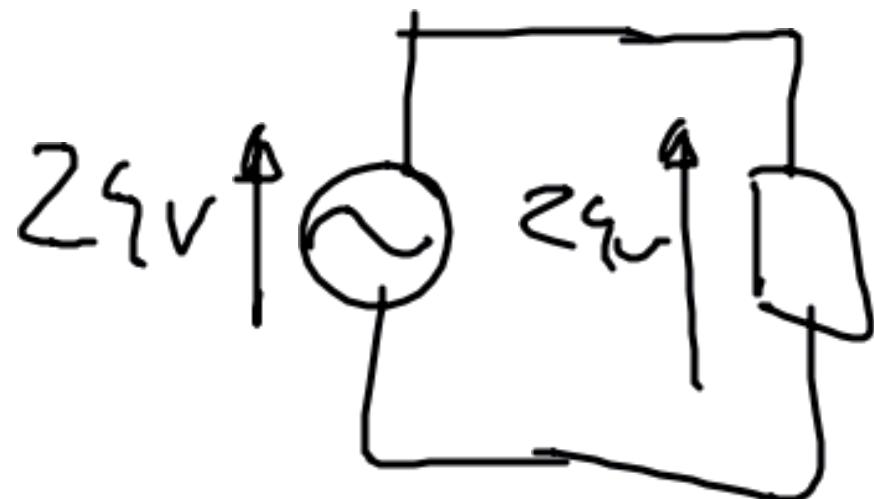
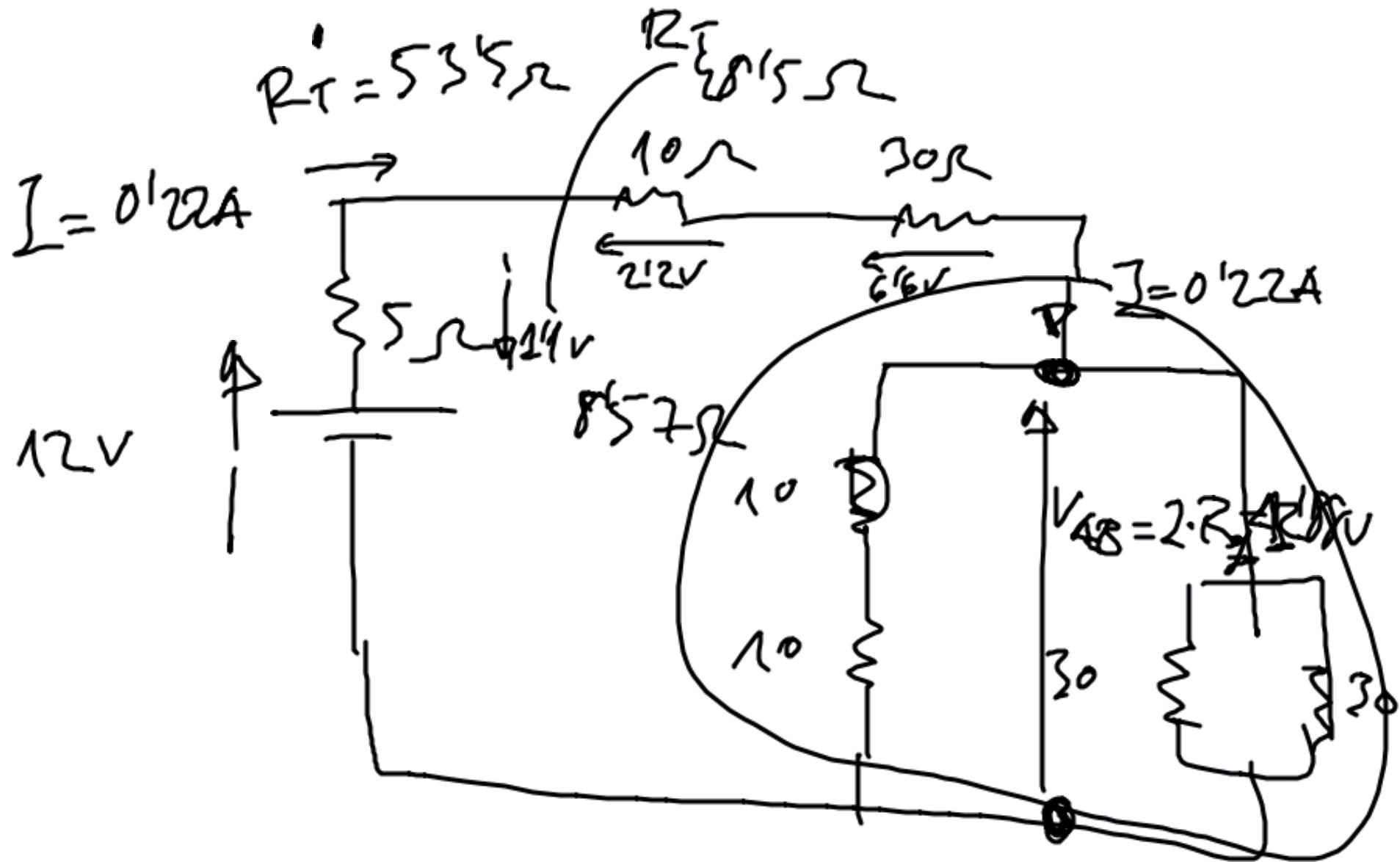
$$1 \text{ kω} \rightarrow P = V \cdot I \rightarrow 2 \\ V_r, 2 \rightarrow R$$



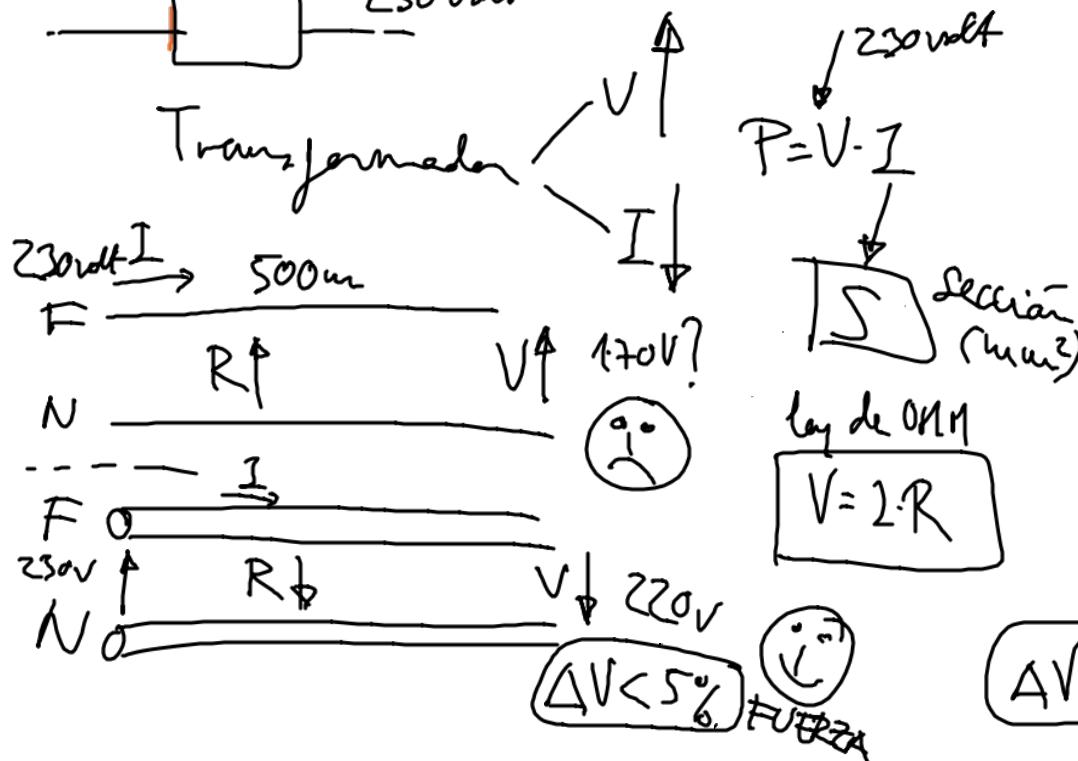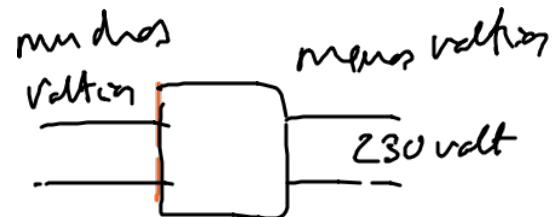

Fuerza I^2
Iluminacion
Alumbrado I^2

$\Delta V < 3\%$ ALUMBRADO

$R \downarrow$

Segur del cable?

Largitud \uparrow $R \uparrow$ tamaño

preser \uparrow $R \downarrow$

$$R_{cable} = \rho \frac{l_c}{S_c}$$

length of cable conductor (m)

sección del cable (mm^2)

resistividad del material ($\Omega \cdot mm^2/m$)

material

- berroto
- conductor
- hilo

Acometida de 100 m a una distancia de
 $P_{\text{max}} = 1000 \text{ watt}$, C_0/Al




$$P_{\text{cu}} = 170 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \left(\Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \right)$$

$$\rho_{\text{AL}} = 2.82 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

$$l = 100 \text{ m}$$

$$P_{\text{max}} = 1000 \text{ watt}$$
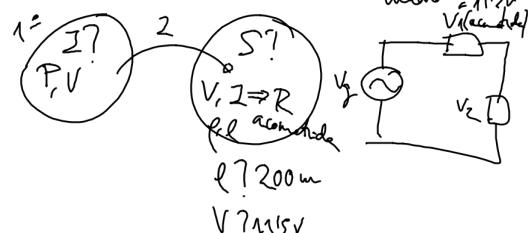
$$\sqrt{V_{\text{transformador}}} = 230 \text{ volt} \xrightarrow[100 \text{ m}]{} V_{\text{cable}} = 218.5 \text{ volt}$$



$$\begin{cases} P = 1000 \text{ W} \\ V = 218.5 \text{ volt} \end{cases} \rightarrow I = \frac{P}{V} = 4.57 \text{ A}$$

menos que va a consumir

$$\begin{cases} I = 4.57 \text{ A} \\ \Delta V_{\text{aderencia}} = 11.5 \text{ volt} \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} V = I \cdot R \rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{11.5 \text{ volt}}{4.57 \text{ A}} \\ R = 2.51 \Omega \end{array} \right.$$

$\hookrightarrow 230 \text{ volt}, 5\%$

$$\begin{cases} R = 2.51 \Omega \\ l = 100 \text{ m} + 100 \text{ m} = 200 \text{ m} \\ P_{\text{cu}}, \rho_{\text{AL}} \end{cases} \quad R = \rho \cdot \frac{l}{S} \rightarrow 2.51 \Omega = 17 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{200 \text{ m}}{S}$$

$$S = \frac{17 \cdot 10^{-8} \times 200}{2.51} \text{ m}^2 = 11.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$11.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \frac{10 \text{ mm}^2}{1 \text{ mm}^2} = 116 \text{ mm}^2 \rightarrow \begin{cases} 1 \text{ mm}^2 \rightarrow \\ 1.5 \text{ mm}^2 \rightarrow \\ 2 \text{ mm}^2 \rightarrow \\ 2.5 \text{ mm}^2 \rightarrow \\ 6 \text{ mm}^2 \rightarrow \\ 10 \text{ mm}^2 \rightarrow \end{cases} \quad \text{2 nro}$$

$$1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$$

$$(1 \text{ m})^2 = (1000 \text{ mm})^2 = (10^3)^2 \cdot \text{mm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$$

$$\cancel{3 \text{ m}^2} \cdot \frac{10^6 \text{ mm}^2}{1 \text{ m}^2} = 3 \cdot 10^6 \text{ mm}^2 \quad \begin{matrix} \text{FACTOR} \\ \text{CONVERSION} \end{matrix}$$

$$270.420 \cancel{\text{mm}^2} \cdot \frac{1 \text{ m}^2}{10^6 \cancel{\text{mm}^2}} = \frac{270420}{10^6} \text{ m}^2 = 0.27042 \text{ m}^2$$

